

浙江大学

实验报告

专业: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

姓名: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

学号: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

日期: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

地点: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

课程名称: 电路与电子技术实验I 指导老师: XXXXXX 成绩: ____分

实验名称: 四位串行二进制加法器 实验类型: 个人实验

姓名: XXXXXX 学号: XXXXXXXXXXXX 同组学生姓名: 无

目录:

一、实验目的和要求

二、实验内容和原理

三、主要仪器设备

四、操作方法和实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析

七、讨论、心得

电路与电子技术实验报告

实验9—四位串行二进制加法器

一、实验目的和要求

实验目的

1. 熟悉Quartus II软件的使用;
2. 掌握逻辑功能的VHDL语言描述和原理图描述的方法;
3. 进一步掌握四位串行二进制加法器的设计方法;
4. 掌握用仿真波形验证电路功能的方法。

实验要求

1. 请不要带食物进入实验室，更不允许在实验室用餐;
2. 请勿大声喧哗，不要随意走动，不要私自更换实验设备;
3. 请听从实验指导老师的安排，独立完成实验;
4. 实验完毕请关闭电源，万用电表用完后关闭电源归还，并摆放整齐; 整理实验桌面，保持实验室整洁;
5. 请注意用电安全，包括人身安全和设备安全;
6. 文明实验。

二、实验内容和原理

实验内容

1. 用原理图方式描述4位串行全加器的功能;
2. 用VHDL语言描述1位二进制全加器的功能;
3. 通过波形仿真验证4位全加器的功能。

实验原理

本实验为软件实验，主要原理为**硬件描述语言VHDL**。

对于**4位串行进位二进制全加器**：

- 4位串行进位二进制全加器以1位全加器的设计为基础，将四个1位二进制全加器串接即可构成四位二进制全加器； 顶层采用原理图描述，底层采用VHDL语言描述，充分发挥原理图描述的直观性和HDL语言的灵活性。

对于**1位二进制全加器**：

其真值表为：


输入	输出
$A \quad B \quad C_i$	$S \quad C_0$
0 0 0	0 0
0 0 1	1 0
0 1 0	1 0
0 1 1	0 1
1 0 0	1 0
1 0 1	0 1
1 1 0	0 1
1 1 1	1 1

总结出函数式如下：

$$S = \overline{A} \overline{B} C_i + \overline{A} B \overline{C}_i + A \overline{B} \overline{C}_i + A B C_i = A \oplus B \oplus C$$

$$C_0 = \overline{A} B C_i + A \overline{B} C_i + A B \overline{C}_i + A B C_i = A B + B C_i + A C_i$$

有了1位二进制全加器以后，按照下图连线，即可得到4位串行进位二进制加法器。

 

4位串行进位二进制全加器连线图

上图中每一个方块都代表一个1位二进制全加器。

*：⊕代表异或（NAND）。

三、主要仪器设备

计算机，Windows 7系统，Quartus Prime 17.1软件；Altera制，FPGA类产品，编号MAX 10 10M50，10M50DAF484C7G开发板。

四、操作方法和实验步骤

首先实现上文的连线图接线，然后用VHDL实现1位二进制全加器：

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

-- Entity Declaration

ENTITY full_adder IS

    -- {{ALTERA_IO_BEGIN}} DO NOT REMOVE THIS LINE!

    PORT (
        a : IN STD_LOGIC;
        b : IN STD_LOGIC;
        ci : IN STD_LOGIC;
```

```

co : OUT STD_LOGIC;

s : OUT STD_LOGIC

);

-- {{ALTERA_IO_END}} DO NOT REMOVE THIS LINE!

END full_adder;

-- Architecture Body

ARCHITECTURE full_adder_architecture OF full_adder IS
BEGIN


s <= a XOR b XOR ci;

co <= (a AND b) OR (b AND ci) OR (ci AND a);

END full_adder_architecture;

```

最终的效果图如下：

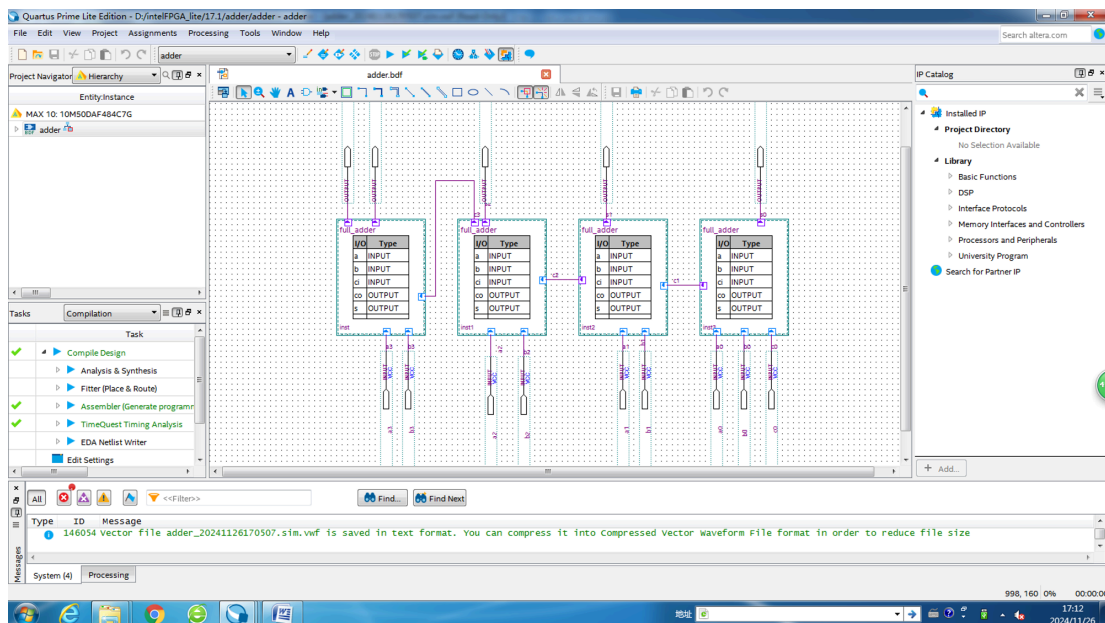

4位串行进位二进制全加器效果图

连接完毕后进行仿真测试，测试结果请参见[实验结果与分析](#)部分。

最后进行引脚约束，上板测试，观察结果是否正确。（可选）

最后对上面实现4位二进制全加器的基本步骤进行总结：


- 1. 创建工程；
- 2. 依照原理图连接4位串行进位二进制全加器的电路；
- 3. 使用VHDL实现1位二进制全加器；
- 4. 仿真验证；
- 5. 引脚约束，上板测试。（可选）

五、实验数据记录和处理

本实验没有实验数据，无需进行处理。

六、实验结果与分析

本实验实现了4位串行进位二进制全加器，并验证了其正确性，仿真波形简图及验证如下：

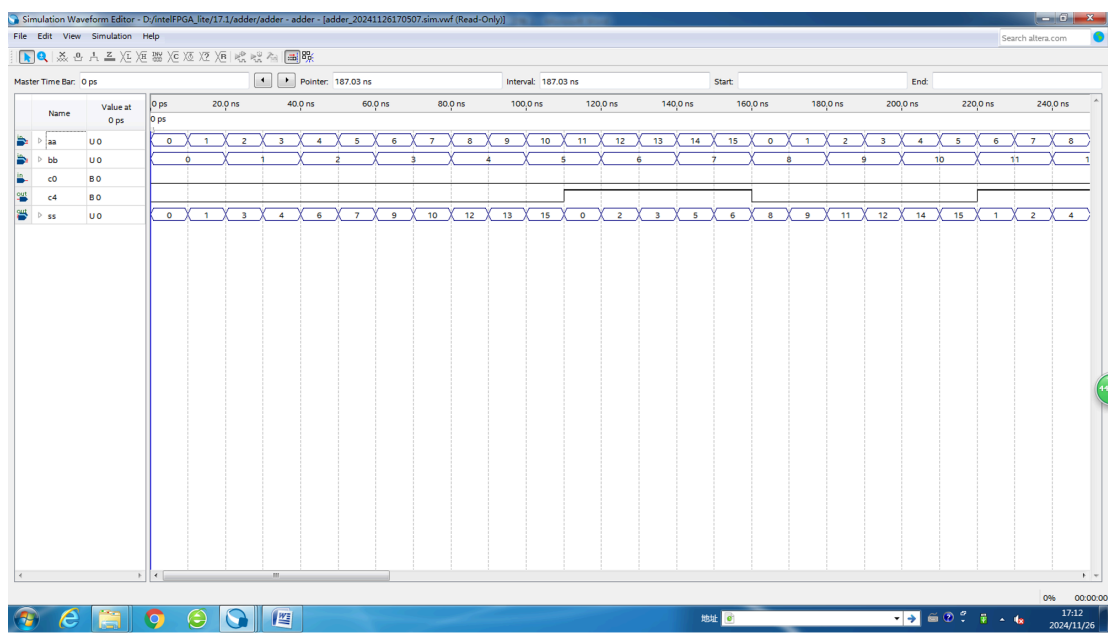

4位串行进位二进制全加器仿真波形简图


上图中的aa、bb分别为两个4位加数，c0为最低位的carry-in，在加法器中应当置0。ss为4位的相加结果输出，c4是最高位的carry-out，如其为1，则表示我们的计算发生了overflow（4位加法，结果ss的范围在**不大于15**的自然数，若超出该范围，如计算8 + 9（=17，> 15）即发生overflow。发生overflow时，ss的结果不再具有意义）。

上面的波形图很清晰的显示了我们的加法器的计算结果：

- $0 + 0 = 0$ $1 + 0 = 1$ $2 + 1 = 3$ $3 + 1 = 4$
- $4 + 2 = 6$ $5 + 2 = 7$ $6 + 3 = 9$ $7 + 3 = 10$

- $8 + 4 = 12$ $9 + 4 = 13$ $10 + 5 = 15$ $11 + 5 = \text{overflow}$
- $12 + 6 = \text{overflow}$ $13 + 6 = \text{overflow}$
- $14 + 7 = \text{overflow}$ $15 + 7 = \text{overflow}$
- $0 + 8 = 8$ $1 + 8 = 9$ $2 + 9 = 11$ $3 + 9 = 12$
- (更多请自行看图验证, 限于篇幅, 列举到此)

下面给出更加详细的仿真波形图:

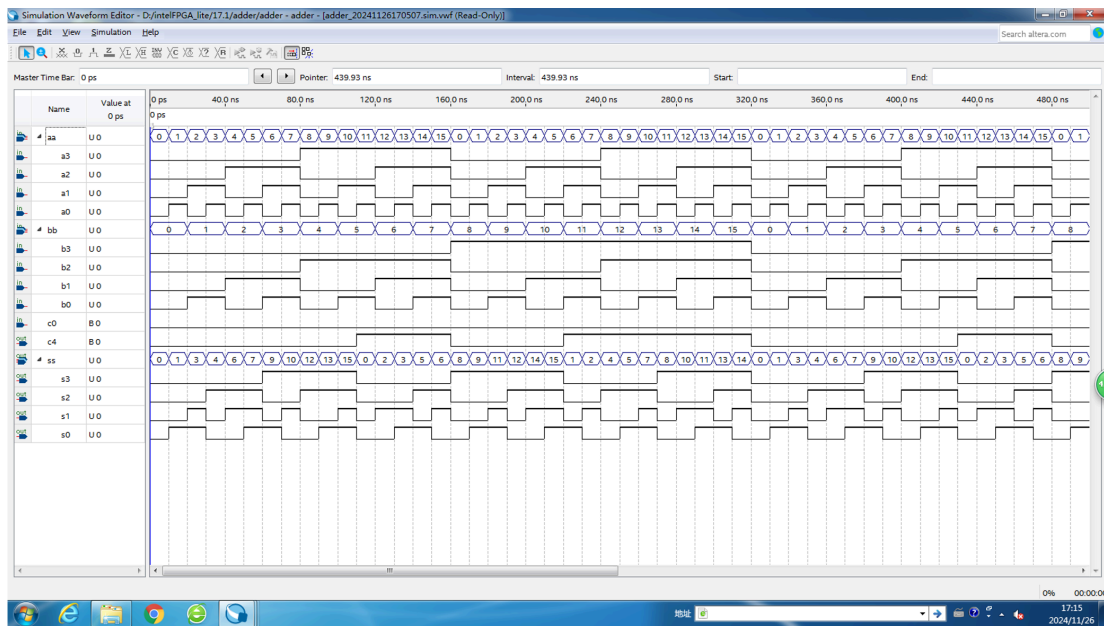

4位串行进位二进制全加器仿真波形全图

容易知道, 我们的计算结果均正确, 4位串行进位二进制全加器实现正确。

七、讨论、心得

讨论

本次实验采用了**自顶向下**的方法, 遵循着**模块化**的思路, 用原理图与硬件描述语言VHDL相结合的方式实现了4位串行进位二进制全加器。

但是这种方法比较复杂, 尤其是连线部分非常繁琐, 对于更大工程, 本方法具有局限性。

VHDL本身可以进行**模块化**描述。因此连线部分完全可以省去, 使用全VHDL描述的方法实现4位串行进位二进制全加器如下:

首先实现1位二进制全加器:

```

-- 1位全加器模块

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY FullAdder IS
    PORT (
        A : IN STD_LOGIC;
        B : IN STD_LOGIC;
        Cin : IN STD_LOGIC;
        Sum : OUT STD_LOGIC;
        Cout : OUT STD_LOGIC
    );
END FullAdder;

ARCHITECTURE Behavioral OF FullAdder IS
BEGIN
    PROCESS (A, B, Cin)
    BEGIN
        Sum <= A XOR B XOR Cin;
        Cout <= (A AND B) OR (B AND Cin) OR (Cin AND A);
    END PROCESS;
END Behavioral;

```

然后建立4位串行进位二进制全加器顶层模块，并在其中实例化前面已经建好的1位二进制全加器：

```

-- 4位串行进位二进制全加器顶层模块

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

```



```

USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY SerialAdder4Bit IS
    PORT (
        A : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
        B : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
        Cin : IN STD_LOGIC;
        Sum : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
        Cout : OUT STD_LOGIC
    );
END SerialAdder4Bit;

ARCHITECTURE Behavioral OF SerialAdder4Bit IS
    SIGNAL carry : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
    -- 实例化1位全加器
    FA0 : ENTITY work.FullAdder PORT MAP (
        A => A(0),
        B => B(0),
        Cin => Cin,
        Sum => Sum(0),
        Cout => carry(0)
    );

    FA1 : ENTITY work.FullAdder PORT MAP (
        A => A(1),
        B => B(1),
        Cin => carry(0),
        Sum => Sum(1),
        Cout => carry(1)
    );

    FA2 : ENTITY work.FullAdder PORT MAP (
        A => A(2),
        B => B(2),
        Cin => carry(1),

```

```

        Sum => Sum(2),
        Cout => carry(2)
    );

    FA3 : ENTITY work.FullAdder PORT MAP (
        A => A(3),
        B => B(3),
        Cin => carry(2),
        Sum => Sum(3),
        Cout => carry(3)
    );

    Cout <= carry(3);
END Behavioral;

```

这样，我们就实现了4位串行进位二进制全加器。效果与上文中实现的相同，而且代码更加清晰简洁，易于维护，不需要考虑复杂的连线过程。

除了自顶向下的方法之外，由于4位二进制串行进位加法器的简单性，我们可以考虑直接实现（列真值表，分析逻辑函数），但分析过程十分繁琐，这里限于篇幅从略。必须指出的是，只有对于最基本，最简单的模块，我们才考虑直接实现。

自顶向下仍然是最重要且最普适的实现方法。

心得

笔者已经具有熟练的Verilog基础，再进行本次实验的时候自然感觉十分简单。通过本次实验，笔者对比了Verilog和VHDL两种硬件描述语言的区别，接触并使用了新的软件工具Quartus Prime 17.1（区别于笔者目前在用的Vivado 2024.1）。

VHDL和Verilog对于硬件的描述思路是相同的，但VHDL稍显繁琐。对于Quartus Prime 17.1，笔者的感受是：总体上并不好用，有很多很复杂但实际上并无意义的操作——这对于初学者来讲并不容易上手并且非常容易犯错。工具的更新迭代是十分迅速的，希望我们的实验室能够紧跟时代，绽放活力！